
 


NAND

 


Input A	Input B	Output
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOT





Input	Output
1	0
0	1

AND

 



Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

  



Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR

  



Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

  

Input A	Input B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

  

Input A	Input B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1